

Analysys parameters: slow 1200mV 85C

Наши сумматоры!

Тип сумматора	Разрядность	Total logic el	Total reg	Fmax, MHz	Restricted Fmax, MHz
Serial adder	8	38	26	110.12	110.12
	16	74	50	70.65	70.65
	32	146	98	56.45	56.45
	64	290	194	30.65	30.65
	128	578	386	15.17	15.17
Carry lookahead	8	36	26	129.94	129.94
	16	72	50	69.77	69.77
	32	144	98	54.9	54.9
	64	288	194	31.46	31.46
	128	576	386	15.1	15.1

Сумматоры по примерам Панчула

Тип сумматора	Разрядность	Total logic el	Total reg	Fmax, MHz	Restricted Fmax, MHz
Serial adder	8	35	26	165.81	165.81
	16	69	50	75.8	75.8
	32	138	98	62.55	52.55
	64	276	194	45.3	45.33
	128	552	386	21.56	21.56
Carry lookahead	8	38	26	110.12	110.12
	16	74	50	70.65	70.65
	32	146	98	56.45	56.45
	64	290	194	30.65	30.65
	128	578	386	15.17	15.17

Если делать Carry lokahead по книге Панчула, то он полностью совпадает с нашим Serial adder по кол-ву logic и частотам, хотя по RTL-view они разные.

Последовательный сумматор

```

module serial_adder
  #(
    parameter W = 8
  )
  (
    input  logic          CLK_i,
    input  logic          rst_n_i,
    input  logic [ W-1 : 0 ] A_i,
    input  logic [ W-1 : 0 ] B_i,
    input  logic          P_i,
    output logic [ W-1 : 0 ] S_o,
    output logic          C_o,
    output logic [ W : 0 ] full_add
  );
  logic [ W-1 : 0 ] A_ff;
  logic [ W-1 : 0 ] B_ff;
  logic          P_ff;
  logic          C_ff;
  logic [ W-1 : 0 ] S_ff;
  logic [ W-1 : 0 ] A_ff_w;
  logic [ W-1 : 0 ] B_ff_w;
  logic [ W : 0 ] P_ff_w;
  logic [ W-1 : 0 ] S_ff_w;
  logic [ W : 0 ] C_ff_w;
  always_ff @(posedge CLK_i or negedge rst_n_i) begin
    if(!rst_n_i) begin
      A_ff <= 0;
      B_ff <= 0;
      P_ff <= 0;
    end
    else begin
      A_ff <= A_i;
      B_ff <= B_i;
      P_ff <= P_i;
    end
  end
  always_ff @(posedge CLK_i or negedge rst_n_i) begin
    if(!rst_n_i) begin
      S_ff <= 0;
      C_ff <= 0;
    end
    else begin
      S_ff <= S_ff_w;
      C_ff <= C_ff_w[W-1];
    end
  end
  assign A_ff_w = A_ff;
  assign B_ff_w = B_ff;
  assign P_ff_w[0] = P_ff;


```

```


assign C_o      = C_ff;
assign S_o      = S_ff;
assign full_add = {C_o, S_o};
generate
    genvar i;
    for ( i = 0; i < W; i++) begin
        assign S_ff_w[i] = A_ff_w[i] ^ B_ff_w[i] ^ P_ff_w[i];
        assign C_ff_w[i] = (A_ff_w[i] & B_ff_w[i]) | (P_ff_w[i] & (A_ff_w[i] ^
B_ff_w[i]));
        assign P_ff_w[i+1] = C_ff_w[i];
    end
endgenerate

endmodule

```

 

Waveform

 


Ripple_carry_adder

```

module f_adder (A,B,P,S,C);
    input logic  A;
    input logic  B;
    input logic  P;
    output logic S;
    output logic C;

    assign {C, S}= A+B+P;
endmodule

```

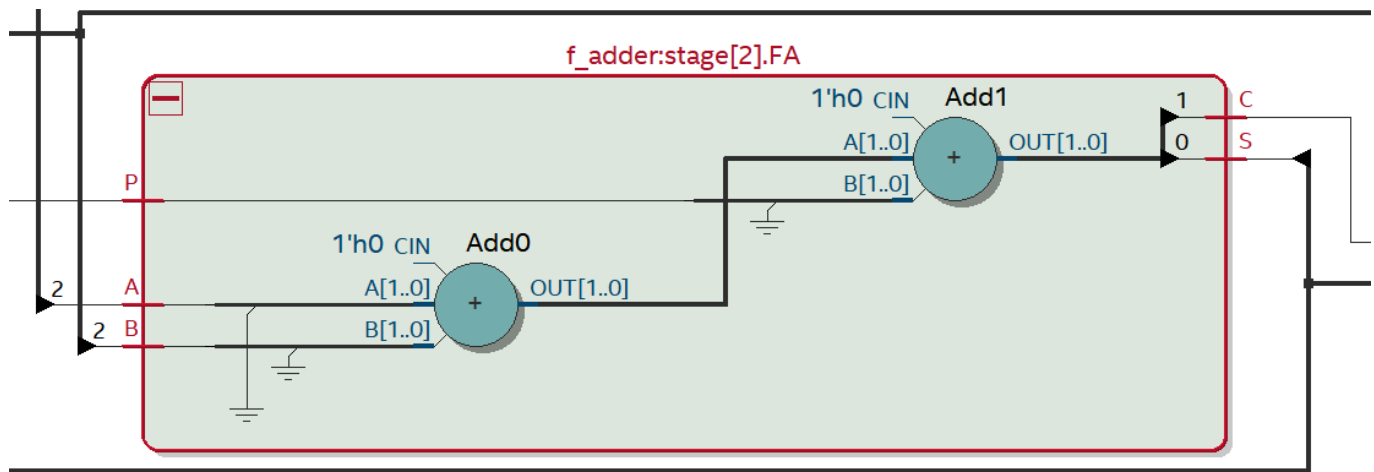

```

`include "f_adder.sv"
module ripple_carry_adder
# (
    parameter W = 8
)
(
    input          carry_in,
    input logic [W - 1 : 0] A,
    input logic [W - 1 : 0] B,
    input logic     CLK_i,
    input logic     RST_N_I,
    output logic [W - 1 : 0] S,
    output          carry_out,
    output logic [W      : 0] full_add
);
    logic [W : 0] carry;

    logic [W-1 : 0] A_ff;
    logic [W-1 : 0] B_ff;
    logic           P_ff;
    logic           C_ff;
    logic [W-1 : 0] S_ff;
    logic [W-1 : 0] A_ff_w;
    logic [W-1 : 0] B_ff_w;
    logic [W      : 0] P_ff_w;
    logic [W-1 : 0] S_ff_w;

    always_ff @(posedge CLK_i or negedge RST_N_I) begin
        if(!RST_N_I) begin
            A_ff <= 0;
            B_ff <= 0;
            P_ff <= 0;
            S_ff <= 0;
            C_ff <= 0;
        end
        else begin
            A_ff <= A;
            B_ff <= B;
            P_ff <= carry_in;

```

The timing diagram displays the following signals and their values over time:

Signal	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9	Value 10	Value 11	Value 12	Value 13	Value 14	Value 15	Value 16	Value 17	Value 18	Value 19	Value 20	Value 21	Value 22	Value 23	Value 24	Value 25	Value 26	Value 27	Value 28	Value 29	Value 30	Value 31	Value 32	
CLK_i	146	50	135	247	99	243	200	116	94	50	144	75	41	1	104	101	197	188	219	94	56	29	139	177	200	80	1	1	1	1	1	1	
A_i[7:0]	64	135	9	187	198	99	60	250	99	22	133	214	9	182	87	146	90	161	68	228	149	195	157	249	166	253	46	3	3	3	3	3	3
B_i[7:0]																																	
RST_N_I																																	
P_i																																	
C_o																																	
S_o[7:0]	0	210	186	60	67	190	198	47	194	216	116	183	102	84	223	89	251	132	102	1	192	243	252	186	133	88	197						
full_add[8:0]	0	210	186	60	323	446	198	303	450	216	116	183	359	84	223	89	251	132	359	257	448	243	252	186	389	344	453						

Версия №1 и видимо не совсем правильная, хотя по waveform видно, что считает правильно

5 / 14

```

parameter W = 4
)
(
    input  logic          CLK_i,
    input  logic          rst_n_i,
    input  logic [ W-1 : 0 ] A_i,
    input  logic [ W-1 : 0 ] B_i,
    output logic [ W-1 : 0 ] S_o,
    input  logic          P_i,

    output logic          C_o,
    output logic [ W : 0 ] full_add
);

logic [ W-1 : 0 ] A_ff;
logic [ W-1 : 0 ] B_ff;
logic          P_ff;
logic          C_ff;
logic [ W-1 : 0 ] S_ff;

logic [ W-1 : 0 ] A_ff_w;
logic [ W-1 : 0 ] B_ff_w;
logic [ W-1 : 0 ] S_ff_w;
logic [ W : 0 ] C_ff_w;
logic [ W-1 : 0 ] p_w;
logic [ W-1 : 0 ] g_w;

always_ff @(posedge CLK_i or negedge rst_n_i) begin
    if(!rst_n_i) begin
        A_ff <= 0;
        B_ff <= 0;
        P_ff <= 0;
    end
    else begin
        A_ff <= A_i;
        B_ff <= B_i;
        P_ff <= P_i;
    end
end

always_ff @(posedge CLK_i or negedge rst_n_i) begin
    if(!rst_n_i) begin
        S_ff <= 0;
        C_ff <= 0;
    end

    else begin
        S_ff <= S_ff_w;
        C_ff <= C_ff_w[W-1];
    end
end

assign A_ff_w = A_ff;

```

```

assign B_ff_w    = B_ff;


assign C_ff_w[0] = P_ff;
assign C_o       = C_ff;
assign S_o       = S_ff;

assign full_add  = {C_o, S_o};


generate
    genvar i;
    for ( i = 0; i < W; i++) begin
        assign g_w[i] = A_ff_w[i] & B_ff_w[i] ;
        assign p_w[i] = A_ff_w[i] ^ B_ff_w[i] ;
        assign C_ff_w[i+1] = g_w[i] | (p_w[i] & C_ff_w[i]) ;
        assign S_ff_w[i] = A_ff_w[i] ^ B_ff_w[i] ^ C_ff_w[i];
    end
endgenerate

endmodule

```

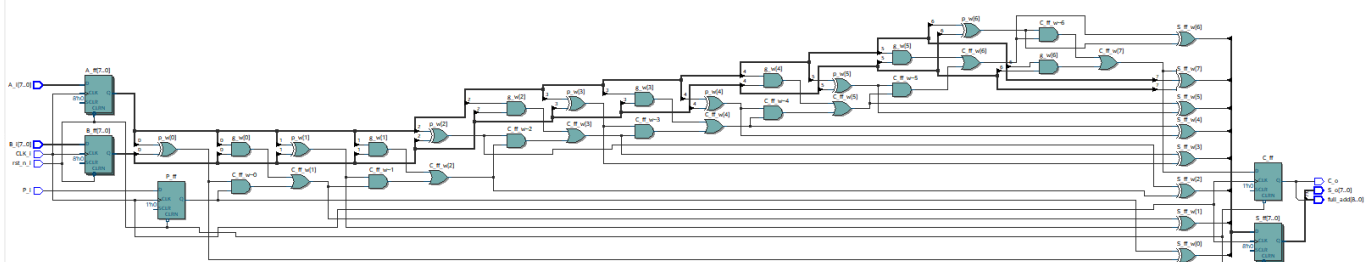

Waveform

 

Сумматор с ускоренным переносом

Версия №2 по книге Панчула

```

`include "carry_lookahead_generator.sv"
module carry_lookahead_adder
#(
    parameter WIDTH = 8
)
(
    input logic          C_i,
    input logic [WIDTH-1 : 0] A,
    input logic [WIDTH-1 : 0] B,

```

```
        output logic [WIDTH-1 : 0] S,
        output logic C_o
    );


    logic [ WIDTH : 0 ] carry;
    logic [ WIDTH-1 : 0 ] g_wire, p_wire;

    carry_lookahead_generator
    #(
        .WIDTH(WIDTH)
    )
    UUT(
        .carry_in(C_i),
        .gen_in(g_wire),
        .prop_in(p_wire),
        .carry(carry),
        .group_gen(),
        .group_prop()
    );

    generate
        genvar i;
        for (i = 0; i <= WIDTH-1; ++i) begin : generateblock
            assign g_wire[i] = A[i] & B[i];
            assign p_wire[i] = A[i] ^ B[i];
            assign S[i] = carry[i] ^ p_wire[i];
        end
    endgenerate

    assign C_o = carry[WIDTH];

endmodule
```
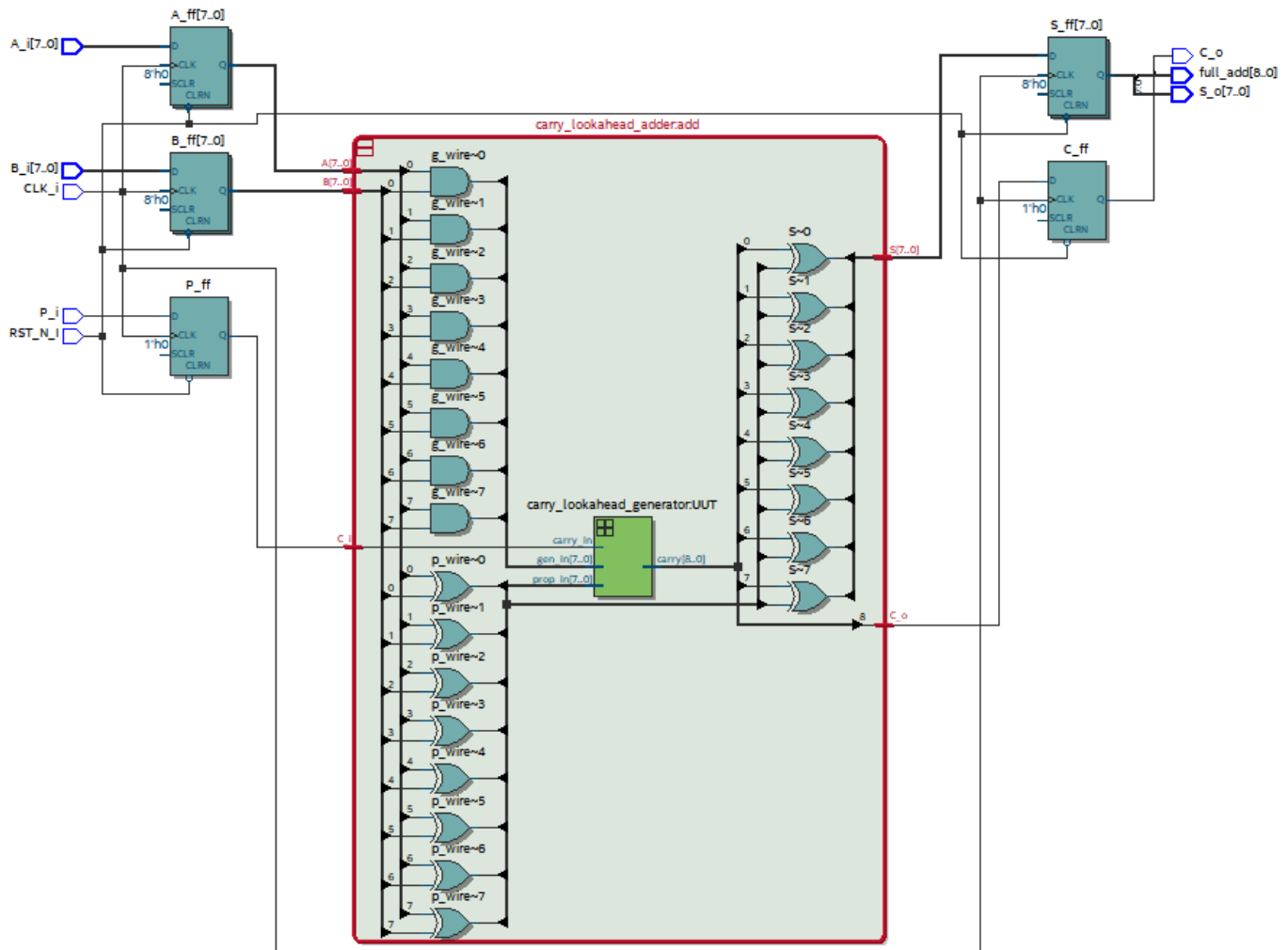
```

module carry_lookahead_generator
#(
    parameter WIDTH = 8
)
(
    input logic          carry_in,
    input logic [WIDTH-1:0] gen_in, prop_in,
    output logic [WIDTH:0] carry,
    output logic          group_gen,
    output logic          group_prop
);

logic [WIDTH-1:0] g_temp;
logic [WIDTH-2:0] p_temp;

assign carry[0] = carry_in;


generate
    genvar i;
    for ( i=0; i <= WIDTH-1; i++) begin
        assign carry[i+1] = gen_in[i] | prop_in[i] & carry[i];
        case (i)
            WIDTH-1 :
                assign g_temp[i] = gen_in[i];
        endcase
    end
endgenerate

```

```
        default: begin
            assign p_temp[i] = & prop_in[WIDTH-1 : i+1];
            assign g_temp[i] = p_temp[i]& gen_in[i];
        end
    endcase
end
endgenerate

assign group_gen = | g_temp;
assign group_prop = & prop_in;

endmodule
```

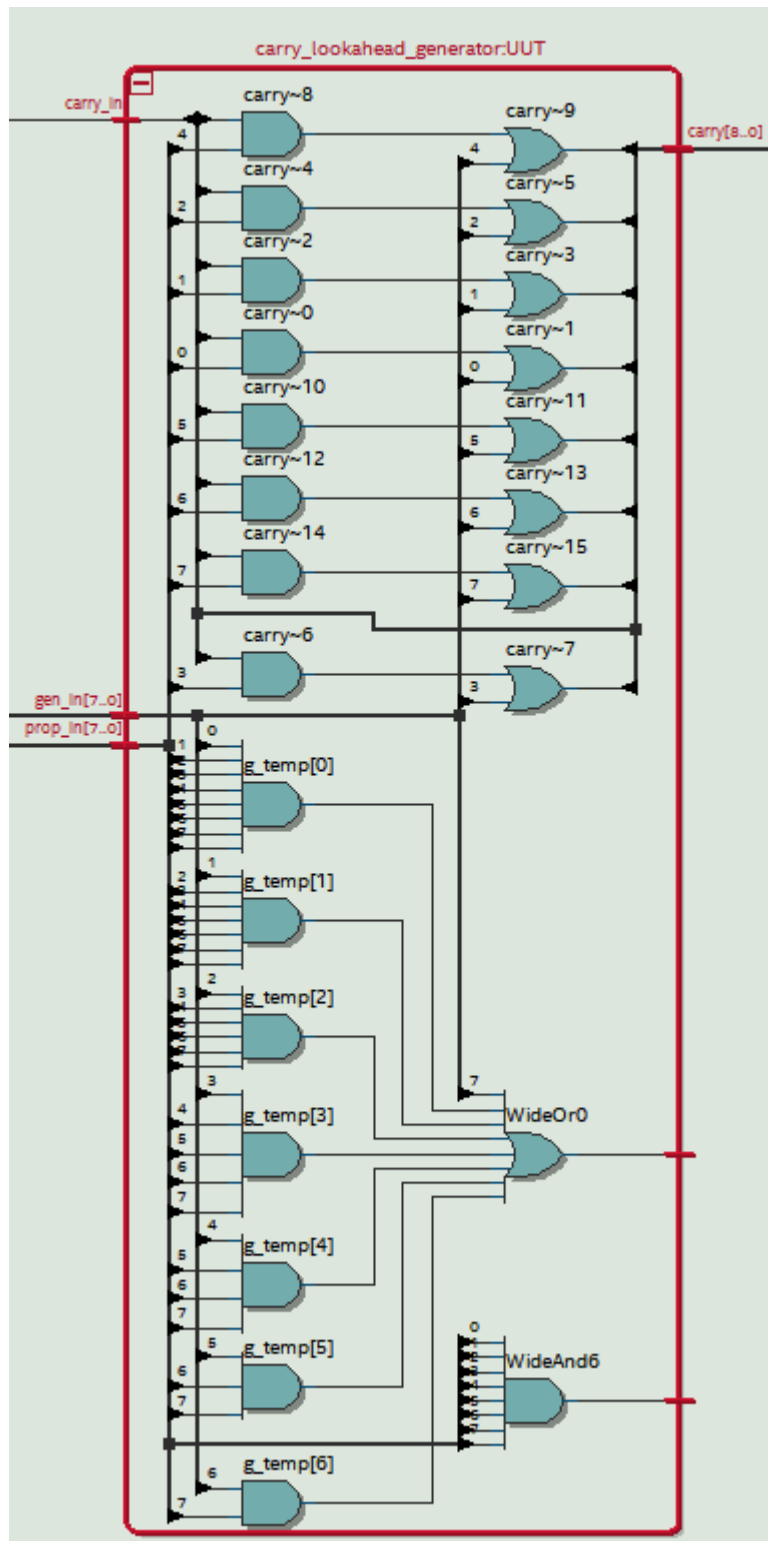

```

`include "carry_lookahead_adder.sv"
module top
  #(
    parameter WIDTH = 8
  )
  (
    input  logic [ WIDTH-1 : 0 ] A_i,
    input  logic [ WIDTH-1 : 0 ] B_i,
    input  logic                  P_i,
    input  logic                  RST_N_I,
    input  logic                  CLK_i,

```

```

        output logic [ WIDTH-1 : 0 ] S_o,
        output logic          C_o,
        output logic [ WIDTH  : 0 ] full_add
    );

    logic [ WIDTH-1 : 0 ] A_ff;
    logic [ WIDTH-1 : 0 ] B_ff;
    logic          P_ff;
    logic [ WIDTH-1 : 0 ] S_ff;
    logic          C_ff;

    logic [ WIDTH-1 : 0 ] A_ff_w;
    logic [ WIDTH-1 : 0 ] B_ff_w;
    logic [ WIDTH-1 : 0 ] S_ff_w;
    logic          C_ff_w;

    assign A_ff_w    = A_ff;
    assign B_ff_w    = B_ff;
    assign P_ff_w    = P_ff;

    assign C_o       = C_ff;
    assign S_o       = S_ff;

    always_ff @(posedge CLK_i or negedge RST_N_I) begin
        if(!RST_N_I) begin
            A_ff <= 0;
            B_ff <= 0;
            P_ff <= 0;
            S_ff <= 0;
            C_ff <= 0;
        end
        else begin
            A_ff <= A_i;
            B_ff <= B_i;
            P_ff <= P_i;
            S_ff <= S_ff_w;
            C_ff <= C_ff_w;
        end
    end

    carry_lookahead_adder
    #(
        .WIDTH(WIDTH)
    )
    add
    (
        .A(A_ff_w),
        .B(B_ff_w),
        .C_i(P_ff_w),
        .S(S_ff_w),
        .C_o(C_ff_w)
    );

    assign full_add = {C_o, S_o};

```

Time	CLK_i	A_i[7:0]	B_i[7:0]	P_i	C_o	S_o[7:0]	full_add[8:0]
0 ps	0	146	64	0	0	0	0
10 ps	1	50	135	0	0	210	210
20 ps	0		9	0	0	186	186
30 ps	1	135	187	0	0	60	60
40 ps	0	247	198	0	0	67	323
50 ps	1	99	99	0	0	190	446
60 ps	0	243	60	0	0	198	198
70 ps	1	200	250	0	0	47	303
80 ps	0	116	99	0	0	194	450
90 ps	1	94	22	0	0		

```
#Файл для временного анализа


create_clock -name {clock} -period 50MHz [get_ports {CLK_i}]

derive_clock_uncertainty

set_false_path -from [get_clocks {clock}] -to [get_ports {S_o[*]}]
set_false_path -from [get_clocks {clock}] -to [get_ports {C_o}]

set_false_path -from [get_clocks {clock}] -to [get_nets {A_i[*]}]
set_false_path -from [get_clocks {clock}] -to [get_nets {B_i[*]}]
set_false_path -from [get_clocks {clock}] -to [get_nets {P_i}]
```

13 / 14

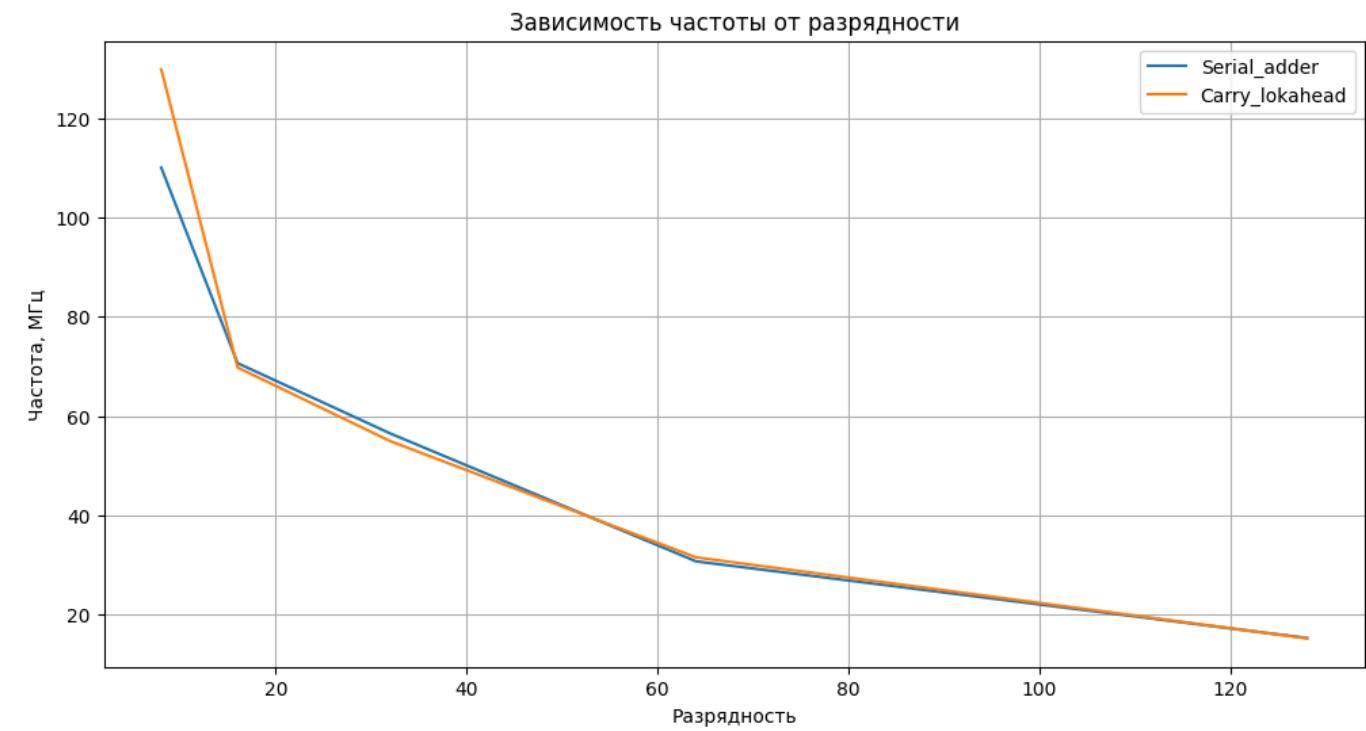

Сравнение сумматоров Панчула

